

1)

$$d = 0,8 \text{ cm} \Rightarrow R = 0,4 \text{ cm} = 0,004 \text{ m}$$

a) $q(t) = \pi t + 6$

$$I = \frac{Q}{t} \quad I = \frac{dq}{dt} = \pi \text{ Amperios}$$

b)

Corriente continua.

c) $J = \frac{I}{S} = \frac{\pi}{\pi R^2} = \frac{1}{R^2} = \frac{1}{0,004^2} = 6,25 \cdot 10^4 \text{ A/m}$

d) E en el interior del conductor.


$$I = \frac{V}{R} \Rightarrow J = \sigma E$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

$$6,25 \cdot 10^4 = \sigma E$$

$$E = \frac{6,25 \cdot 10^4}{\sigma} = \rho \cdot 6,25 \cdot 10^4 = 1,06 \cdot 10^{-3} \text{ N/C}$$

$$dV = 4 \text{ V}$$

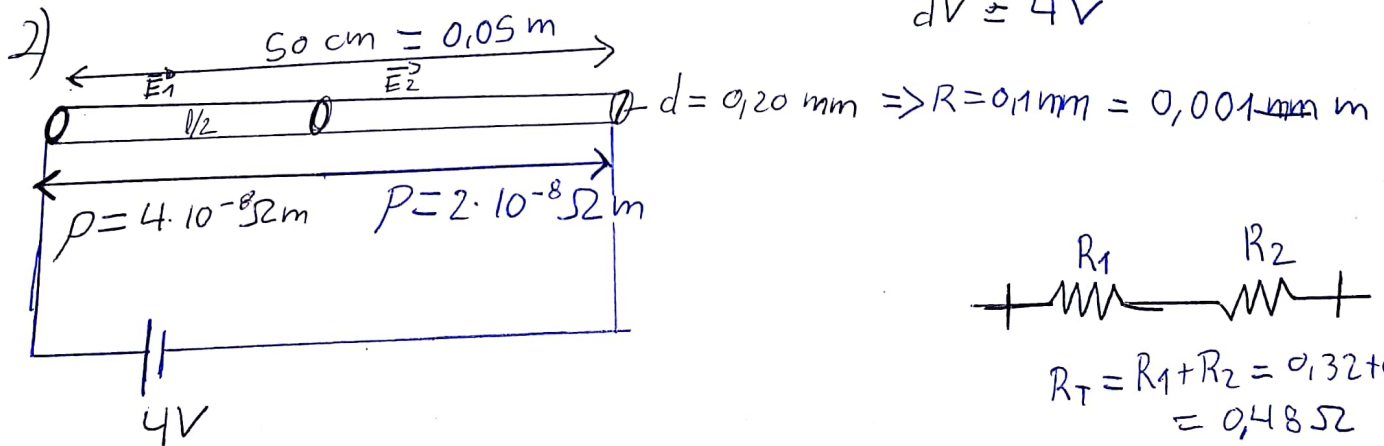

$$R_1 = \rho \frac{l}{S} = \rho \frac{0,25}{\pi (0,0001)^2} = 4 \cdot 10^{-8} \frac{0,25}{\pi (0,0001)^2} = 0,32 \Omega$$

$$R_2 = \rho \frac{l}{S} = 2 \cdot 10^{-8} \frac{0,25}{\pi (0,0001)^2} = 0,16 \Omega$$

$$b) I = \frac{V}{R} = \frac{4}{0,48} = 8,3 A$$

$$c) J = \frac{I}{S} = \frac{8,3}{\pi(0,0001)^2} = 2,65 \cdot 10^8 A/m^2$$

$$d) \vec{J} = \sigma E \quad \rho = \frac{1}{\sigma}$$

$$E = \frac{J}{\sigma}$$

$$E_1 = \rho_1 \cdot J = 4 \cdot 10^{-8} \cdot 2,65 \cdot 10^8 = 10,6 V/m$$

$$E_2 = \rho_2 J = 2 \cdot 10^{-8} \cdot 2,65 \cdot 10^8 = 5,3 V/m$$

$$3) \text{ cable de cobre } = 1 \text{ mm diámetro } \Rightarrow d = 0,001 m$$

$$I = 10 A \quad \rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega m$$

$$a) \text{ Si el cable transporta } I = 10 \text{ (max } I)$$

$$P ?$$

[La potencia es el trabajo por unidad de tiempo.]

$$P = \frac{I \cdot V}{\cancel{V}} = \frac{V^2}{R} = I^2 R \Rightarrow 10^2 \cdot 0,22 = [22 W]$$

$$I = \frac{V}{R} \nearrow$$

$$V = IR \nearrow$$

$$R_1 = \rho \frac{l}{S} = 1,7 \cdot 10^{-8} \frac{10 m}{\pi(0,001)^2} = 0,22 \Omega$$


$$b) \frac{R}{2} = \frac{1}{2} \rho \frac{l}{S}$$

$$\searrow \pi R^2$$

$$\searrow R = \frac{d}{2}$$

4B)

2

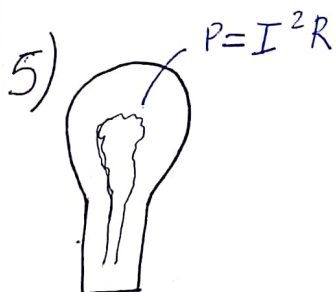

$$P = 60 \text{ W}$$

$$V = 220 \text{ V}$$

$$d = 0,01 \text{ mm} = 0,0001$$

$$\rho = 19 \cdot 10^6 \text{ } \Omega^{-1} \text{ m}^{-1}$$

a) R? I?

$$P = IV \quad I = \frac{V}{R}$$

$$P = I^2 R = \frac{V^2}{R} = IV$$

$$60 = \frac{220^2}{R}$$

$$R = \frac{220^2}{60} = 807 \text{ } \Omega$$


$$I = \frac{V}{R} = \frac{220}{807} = 0,27 \text{ A}$$

$$b) R = \rho \frac{l}{S}; l = \frac{RS}{\rho} = \sigma RS = 1,2 \text{ m}$$

$$S = \pi R^2$$

$$r = \frac{d}{2} = 0,0005$$

6)

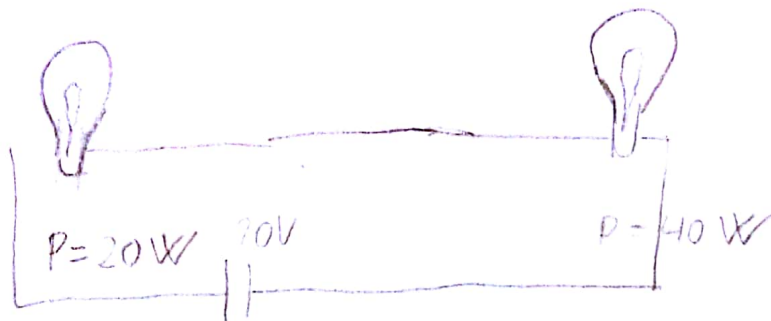

$$a) P = IV$$

$$P_T = P_1 + P_2 = 60 \text{ W}$$

$$60 = I \cdot 20$$

$$I = 3 \text{ A}$$

$$P_1 = I^2 R_1$$

$$R_1 = 3^2 \cdot R_1$$

$$20 = 9 \cdot R_1$$

$$R_1 = 2,2 \Omega$$


$$P_2 = I^2 R_2$$

$$40 = 3^2 R_2$$

$$\frac{40}{9} = R_2$$

$$R_2 = 4,4 \Omega$$

b)

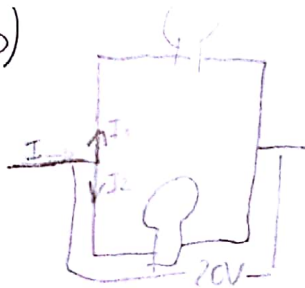


La dV es común para ambas resistencias (como en condensadores).

$$P_1 = \frac{V^2}{R_1} = \frac{20^2}{2,2} = 181,8 \text{ W}$$

$$P_2 = \frac{V^2}{R_2} = \frac{20^2}{4,4} = 90,9 \text{ W}$$

7)

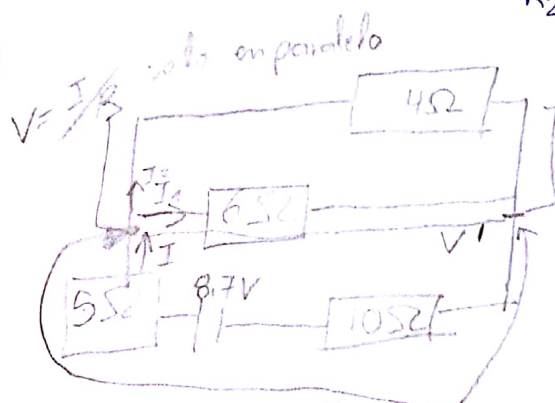

$$P_{10} = I^2 R$$

$$\Rightarrow R_c = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{6 \cdot 4}{6 + 4} = \frac{24}{10} = 2,4 \Omega$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{8,7}{17,4} = 0,5 \text{ A}$$

$$I_2 \cdot 4 = I_1 \cdot 6$$

$$I_1 = \frac{4}{6} I_2$$

$$I = I_1 + I_2$$

$$0,5 = I_1 + I_2 = \frac{4}{6} I_2 + I_2 = \frac{10}{6} I_2$$

$$V = I_2 R_2$$


$$V = I_1 R_1$$

El potencial que llega ahí no es 8,7 ya que algunos se consumen al pasar por la resistencia.

$$P_5 = 0,5^2 \cdot 5 = 1,25 \text{ W}$$

$$P_c = 0,5^2 \cdot 10 = 2,5 \text{ W}$$

P3
3)

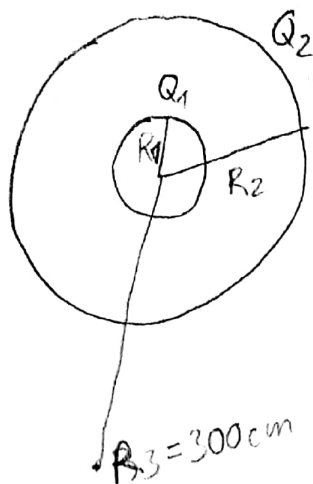

$$R_1 = 50 \text{ cm} = 0.5 \text{ m}$$


$$Q_1 = 5 \text{ nC}$$

$$R_2 = 100 \text{ cm} = 1 \text{ m}$$


$$Q_2 = 10 \text{ nC}$$

$$W = -\Delta U = -(U_3 - U_1) = (U_1 - U_3)$$

V1

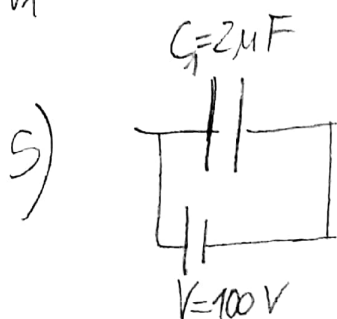

se desconecta \Rightarrow

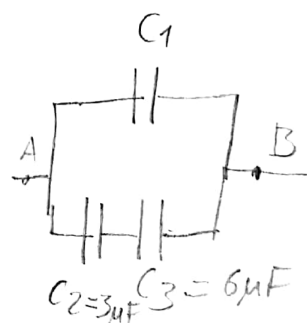

a)

$$C_1 = \frac{Q}{V}$$

$$Q_1 = 2 \cdot 10^{-6} \cdot 1000 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ C}$$

b)

$$C_{23} = \frac{C_2 \cdot C_3}{C_2 + C_3} \Rightarrow C_{23} = \frac{3 \cdot 10^{-6} \cdot 6 \cdot 10^{-6}}{3 \cdot 10^{-6} + 6 \cdot 10^{-6}} = 2 \cdot 10^{-6}$$

$$C_T = C_1 + C_{23} = 2 \cdot 10^{-6} + 2 \cdot 10^{-6} = 4 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

c)

$$|V_A - V_B| = \frac{Q_T}{C_T} = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{4 \cdot 10^{-6}} = 500 \text{ V}$$

d)

$$Q_1' + Q_2' + Q_3' = 2 \cdot 10^{-3}$$