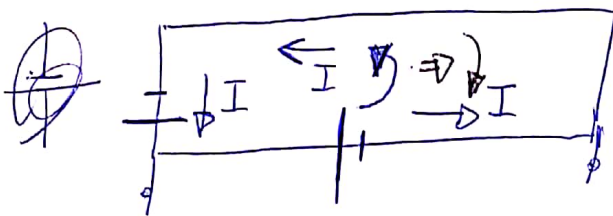


Calcula la corriente que circula por el generador de 3V.  
Primero hallamos el equivalente Thevenin.



$$I = \frac{\sum V}{R_T} = \frac{-9 + 6}{2 + 4 + 1 + 2} = \frac{-3}{9} = -\frac{1}{3}$$

La  $I$  va en sentido contrario.  $I = \frac{1}{3} \text{ A}$


Ahora calculamos  $V_{th} = V_A - V_B = \frac{1}{3}(2+4) - 9 = -7$

Ahora "  $R_{th}$ .


$$R_{th} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3 \cdot 6}{3 + 6} = \frac{18}{9} = 2 \Omega$$

$$R_1 = 2 + 1 = 3 \Omega$$

$$R_2 = 2 + 4 = 6 \Omega$$

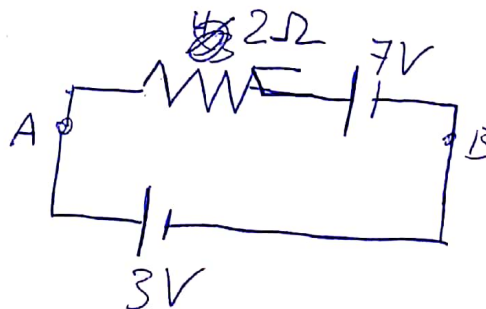
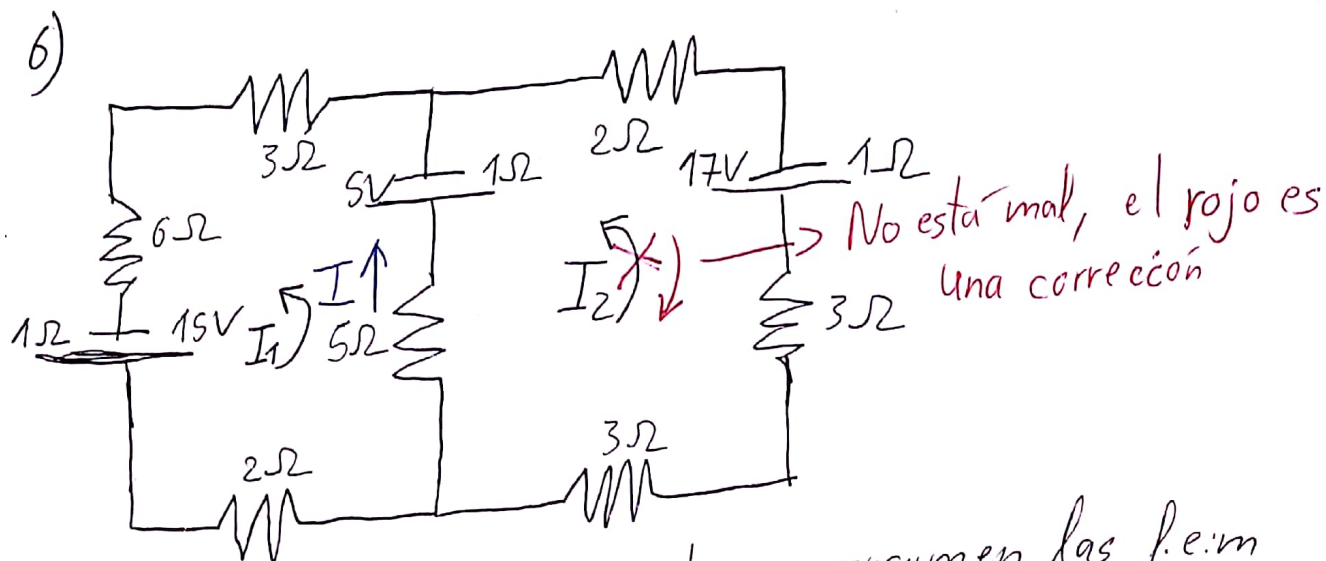
$$I_2 = \frac{\sum V}{\sum R} = \frac{7 - 3}{2} = \frac{4}{2} = 2 \text{ A}$$



Calcula la potencia que aportan o consumen las f.e.m. según el caso

Malla 1

$$I_1(5+1+3+6+1+2) - I_2(1+5) = -5 + 15 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 18I_1 - 6I_2 = 10$$

Malla 2

$$I_2(3+1+2+1+5+3) - I_1(5+1) = -17 + 5 \Rightarrow$$

$$-6I_1 + 15I_2 = -12 \Rightarrow -6I_1 + 15\left(-\frac{2}{3}\right) = -12$$

$$-6I_1 - 10 = -12$$

$$-6I_1 = -2$$

$$[I_1 = \frac{1}{3}]$$


$$18I_1 - 6I_2 = 10$$

$$-6I_1 + 15I_2 = -12$$

$$\begin{array}{r} 18I_1 - 6I_2 = 10 \\ -6I_1 + 15I_2 = -12 \\ \hline \times 3 \quad 18I_1 - 6I_2 = 10 \\ \quad -18I_1 + 45I_2 = -36 \\ \hline 0 \quad 39I_2 = -26 \end{array}$$

$$[I_2 = -\frac{2}{3} = \frac{2}{3} \text{ A}]$$

10)

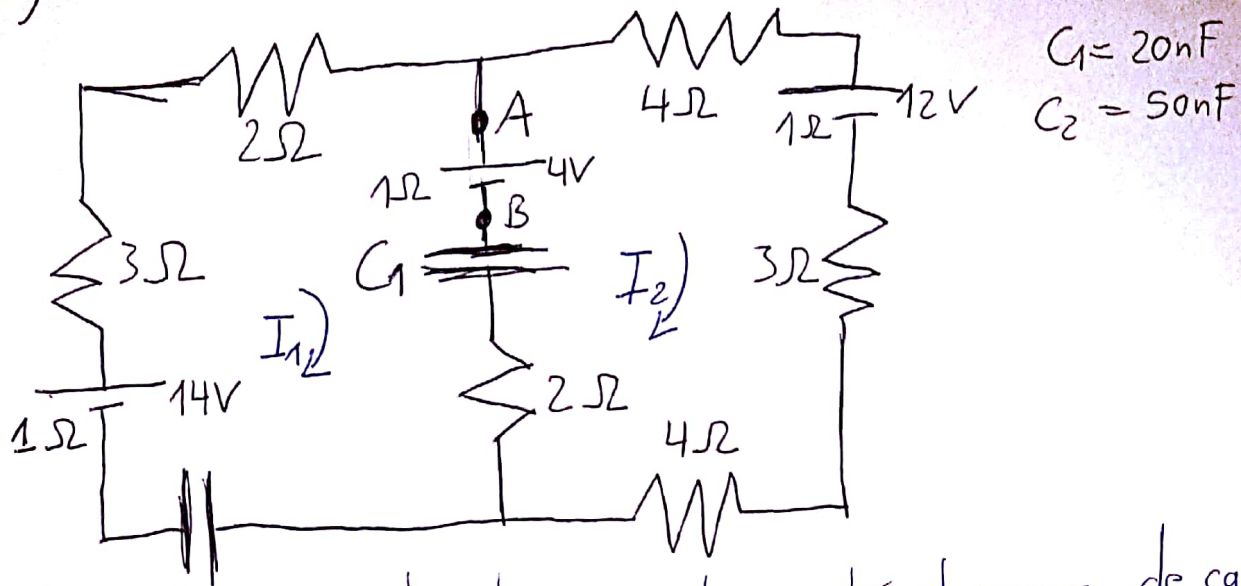

a) Cuando hay condensadores: mientras está el proceso de carga circula corriente.

$$V_A - V_B = \sum_K i_K R_K - \left( \sum_K \mathcal{E}_K \right)$$

• Malla 1

$$I_1(1+2+1+3+2) - I_2(2+1) = -4 + 14 \Rightarrow 9I_1 - 3I_2 = 10$$

Malla 2

$$I_2(1+3+4+2+1+4) - I_1(2+1) = -12 + 4 \Rightarrow -3I_1 + 15I_2 = -8$$

$$\begin{aligned} 9I_1 - 3I_2 &= 10 \Rightarrow 9I_1 - 3I_2 = 10 \\ -3I_1 + 15I_2 &= -8 \Rightarrow \begin{array}{r} + \\ -9I_1 + 45I_2 = -24 \end{array} \\ \hline 0 \quad 42I_2 &= -14 \end{aligned}$$

$$I_2 = -\frac{1}{3} A \Rightarrow \frac{1}{3} = I_2$$

$$9I_1 - 3I_2 = 10$$

$$9I_1 - 3\left(-\frac{1}{3}\right) = 10$$

$$9I_1 + 1 = 10$$

$$9I_1 = 9$$

$$I_1 = 1 A$$

$$i_1 = 1 A$$


$$i_2 = \frac{1}{3} A$$

$$i_3 = \frac{4}{3} A$$

$$V_A - V_B = i_3 R - (-4) = 5,33 V$$



13/

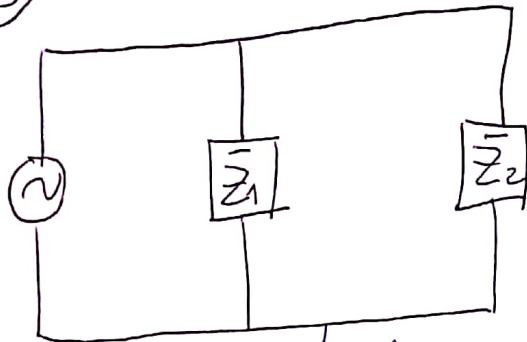

Datos

$$\bar{Z}_1 = -10j \, \Omega$$

$$\bar{Z}_2 = 10 \angle 36,87^\circ$$


a) Calculamos la forma polar de  $\bar{Z}_1$  y la forma binómica de  $\bar{Z}_2$

 $\bar{Z}_1$ 

$$Z_1 = \sqrt{0^2 + (-10)^2} = 10$$

$$\varphi = \arctan \frac{-10}{0} = 90^\circ$$

$$\bar{Z}_1 = 10 \angle 90^\circ$$

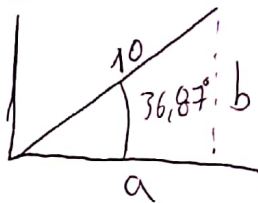 $\bar{Z}_2$ 

$$a = 10 \cos 36,87^\circ = 8$$

$$b = 10 \sin 36,87^\circ = 6$$

$$\bar{Z}_2 = 8 + 6j$$

Ahora calculamos  $\bar{Z}_e$

$$\bar{Z}_e = \frac{\bar{Z}_1 \cdot \bar{Z}_2}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2} = \frac{10 \angle 90^\circ \cdot 10 \angle 36,87^\circ}{-10j + (8 + 6j)} = \frac{100 \angle 36,87^\circ}{8 - 4j} = \frac{100 \angle 36,87^\circ}{4\sqrt{5} \angle -26,67^\circ} = 5\sqrt{5} \angle 63,44^\circ$$

$$Z_e = \sqrt{8^2 + (-4)^2} = 4\sqrt{5}$$

$$\varphi = \arctan \frac{-4}{8} = -26,57^\circ$$

$$\bar{Z}_e = 4\sqrt{5} \angle -26,57^\circ$$

$$[\bar{Z}_e = 5 + 10j \, \Omega]$$

$$\begin{cases} a = 5\sqrt{5} \cos 63,44^\circ = 5 \\ b = 5\sqrt{5} \sin 63,44^\circ = 10 \end{cases}$$